



À la suite de l'analyse du dessin ci-dessus, Effectuer un schéma unifilaire au bas de cette feuille et à l'endos faire le schéma à échelle et schéma de branchement.

Assurer vous de faire des schémas avec les bonnes couleurs et lisibles (assez gros)

Les capuchons isolants seront schématisés par des points. ●