

NOM : _____

DATE : _____

EXERCICE PRATIQUE

TITRE : Modification du système d'alarme incendie conventionnel #2

NO : conventionnel #3

DURÉE : 3 HEURES

Description de l'activité et consignes

Description :

- Modification du système d'alarme conventionnel installé en atelier précédemment.
- Installer les équipements et les canalisations selon les règles de l'art.
- Porter une attention particulière aux terminaisons des câbles et des dispositifs.
- Valider le bon fonctionnement du panneau.

Consignes :

- Cadenassage
- Mise à niveau des boîtiers et canalisations
- Installation selon les normes
- Disposition ordonnée du câblage

COMPÉTENCES VISÉES

1. Planifier l'installation
2. Fixer les composantes selon les normes
3. Installer le circuit de test
4. Vérifier le bon fonctionnement du système.
5. Compléter le travail et nettoyer son cubicule



INSTALLATION

Avant de débiter l'installation, procéder au cadenassage du disjoncteur principal de votre panneau de distribution.



**Fermez et cadenassez
votre circuit
d'alimentation.**

Compléter le schéma d'installation en y inscrivant les hauteurs prescrites dans la norme S-524 et les numéros d'articles correspondants.

Faire les vérifications d'usage avant de mettre sous tension. Effectuer un test afin de s'assurer qu'il n'y a pas de continuité à la masse sur le fil d'alimentation.



Retirer le cadenassage et mettre le circuit sous tension.

Batteries



**Raccorder les batteries
au panneau d'alarme
seulement après l'avoir
mis sous tension c.a.**

Conventionnel 3

